

$$A_{MAX} = 1 \text{ dB}$$

$$A_{MIN} = 30 \text{ dB}$$

$$F_P = 40 \text{ KHz}$$

$$F_S = 10 \text{ KHz}$$

Normalizo en frecuencia  $\Omega\omega = 2\pi \cdot 40 \text{ KHz}$

$$\omega_P = 1 \quad \text{y} \quad \omega_S = 1/4$$

Para el  $F_P$  prototipo  $\Rightarrow \begin{cases} \omega_{P,P} = \frac{1}{\omega_{P,H}} = 1 \\ \omega_{S,P} = \frac{1}{\omega_{S,H}} = 4 \end{cases}$

$$\epsilon^2 = 10^{\frac{A_{MAX}}{10}} - 1 = 0,256$$

$$A_{MIN} = 10 \log(1 + \epsilon^2 \omega_S^{2N})$$

$\rightarrow$  Itero con  $N$   $A_{MIN,2} = 18,23 \text{ dB}$

$A_{MIN,3} = 30,21 \text{ dB} \Rightarrow$  ELITO  $N=3$

$$|T_c(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \omega^{2N}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_P} \cdot \frac{1}{\epsilon^{1/N}}\right)^{2N}}$$

$\omega_B = \omega_P \cdot \epsilon^{-1/N} = \epsilon^{-1/3} = 1,255 \rightarrow$  Pernormalizo con para Butter

Transferencia para Butterworth de orden 3 (caracida)

$$T_{B3}(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s + 1}$$

$\rightarrow$  Lo desnormalizo en freq de Butter

$$T_{HP3}(s) = \frac{\omega_B^2}{s^2 + s \cdot \frac{\omega_B}{Q} + \omega_B^2} \cdot \frac{\omega_B}{s + \omega_B}$$

Como  $Q = \pi/n = \pi/3$   
 $\Rightarrow Q = \frac{1}{2 \cos \pi/3} = 1$



$$T_{MP_3}(s) = \frac{s^{-2/3}}{s^2 + s \cdot e^{-j\pi/3} + e^{-2j\pi/3}} \cdot \frac{e^{-j\pi/3}}{s + e^{-j\pi/3}}$$

$$T_{MP_3}(s) = \frac{1,575}{s^2 + s \cdot 1,255 + 1,575} \cdot \frac{1,255}{s + 1,255}$$

Polos :  $P_1 = -1,255$   
 $P_{2,3} = -0,628 \pm j1,087$

Para pasar de FLP  $\rightarrow$  FHP uso el núcleo de Transformación  $p(s) = 1/s$

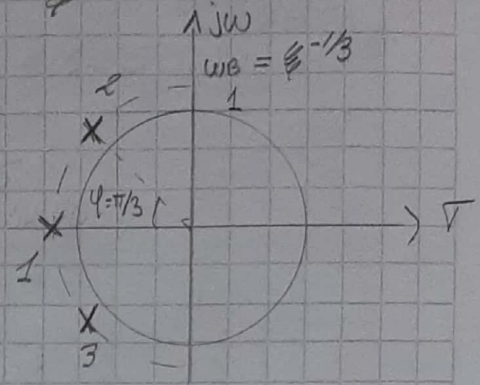


Diagrama de P y Z del FLP Prototipo


$$\Rightarrow T_{MP_{3HP}} = T_{MP_{3LP}}(1/s) = \frac{s^{-2/3}}{(1/s)^2 + (1/s) \cdot e^{-j\pi/3} + e^{-2j\pi/3}} \cdot \frac{e^{-j\pi/3}}{1/s + e^{-j\pi/3}}$$

$$\Rightarrow T_{MP_{3HP}}(s) = \frac{s^2 \cdot e^{-2j\pi/3}}{s^2 \cdot e^{-2j\pi/3} + s \cdot e^{-j\pi/3} + 1} \cdot \frac{s \cdot e^{-j\pi/3}}{s + e^{-j\pi/3}}$$

$$T_{MP_{3HP}}(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \cdot e^{j\pi/3} + e^{2j\pi/3}} \cdot \frac{s}{s + e^{j\pi/3}}$$

$$T_{MP_{3HP}}(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \cdot 0,797 + 0,635} \cdot \frac{s}{s + 0,797}$$


2) Diagrama de P y Z del FHP

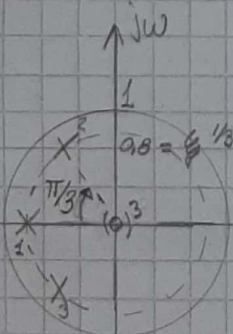

$$P_1 = -0,797$$

$$P_{2,3} = -0,398 \pm j0,69$$

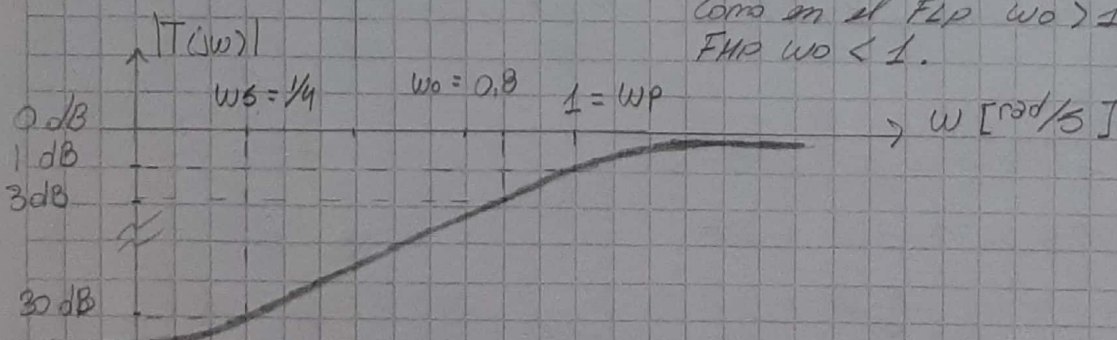El diagrama de polos y ceros del filtro pasa bajos prototipo se mapea en otro plano  $j\omega$  pero con la transformación  $1/s$ . Como en el FLP  $\omega_0 > 1$  en el FHP  $\omega_0 < 1$ .




NOTA

114.37  $\rightarrow$  16.30

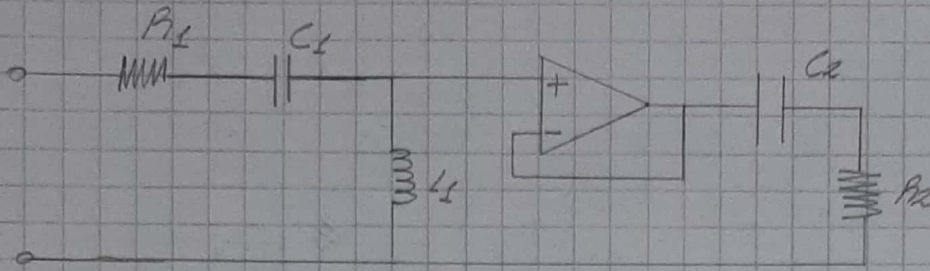17.00

$$3) T_{HP3HP}(5) = \frac{5^2}{5^2 + 5 \cdot 0,797 + 0,635} \cdot \frac{5}{5 + 0,797}$$



$$T_{HP3HP} = \frac{5^2}{5^2 + 5 R_1 / L_1 + 1 / K_1 C_2} \cdot \frac{5}{5 + 1 / K_2 R_2}$$

$$\frac{1}{C_2 R_2} = 0,797$$

elijo como  $R_2 = R_2 \Rightarrow R_2 = 1$

$$C_2 = \frac{1}{0,797} = 1,255 = \frac{1}{\omega}^{-1/3}; \text{ determino } C_1 = C_2 = C$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 / L_1 = 0,797 \\ 1 / L_1 C = 0,635 \end{array} \right.$$

$$L_1 = \frac{1}{C \cdot 0,635} = 1,255 = \frac{1}{\omega}^{-1/3}$$

$$\Rightarrow R_1 = L_1 \cdot 0,797 = 1$$


$$\Rightarrow R_1 = L_1 \cdot 0,797 = 1$$

$$\Rightarrow R_1 = R_2 = R = 1$$

$$C_1 = C_2 = 1,255$$

$$L_1 = 1,255$$

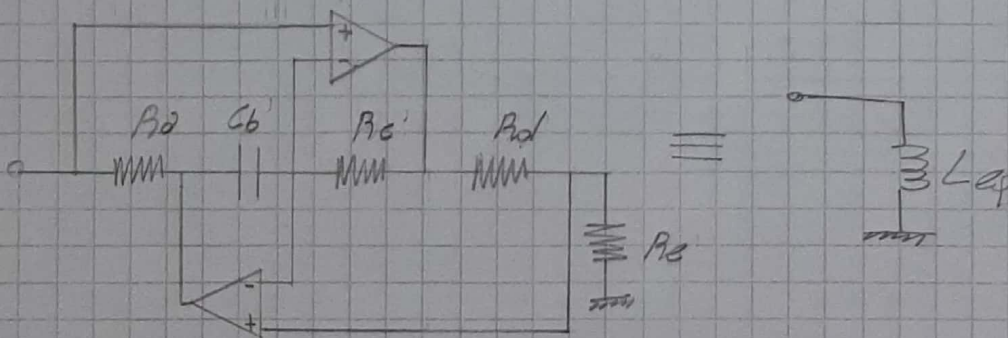4) Uso el GIC de antonio para activar el inductor



$$Z_{in} = \frac{R_a R_c R_e}{\frac{1}{5 C_b} R_d} = 5 C_b \frac{R_a R_c R_e}{R_d} \text{ si } R_a = R_b = R_c = R_d = R_e$$

$$\Rightarrow Z_{in} = 5 L_{ep} \text{ siendo } L_{ep} = C_b R^2$$



En este caso  $\angle \varphi = \angle 1 \Rightarrow C_B^2 = 1,255 = \varphi^{-1/3}$

Propongo  $\boxed{B=1}$  y  $\boxed{C_b=C=1,255}$