

EJB - guía 3)

b) Act-Moss

- Frec Notch = 50 Hz
- $d_{\max} = 3 \text{ dB}$ para un $BW = 5 \text{ Hz}$
- ganancia de 0 dB en la banda de paso.

$$BW = \frac{f_0}{Q} = 5 \text{ Hz} \Rightarrow Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{50}{5} = 10 \quad ; \quad \omega_0 = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz}$$

Bicinas del Act-Moss (3 ch. pag 2/2)


$$T(s) = \frac{-s^2 + s\omega_0(h-b) + c\omega_0^2}{s^2 + s\omega_0 Q + \omega_0^2}$$

Para un Notch

$$Q=1 \quad ; \quad c=1 \quad ; \quad h=b=0$$

queriendo entonces
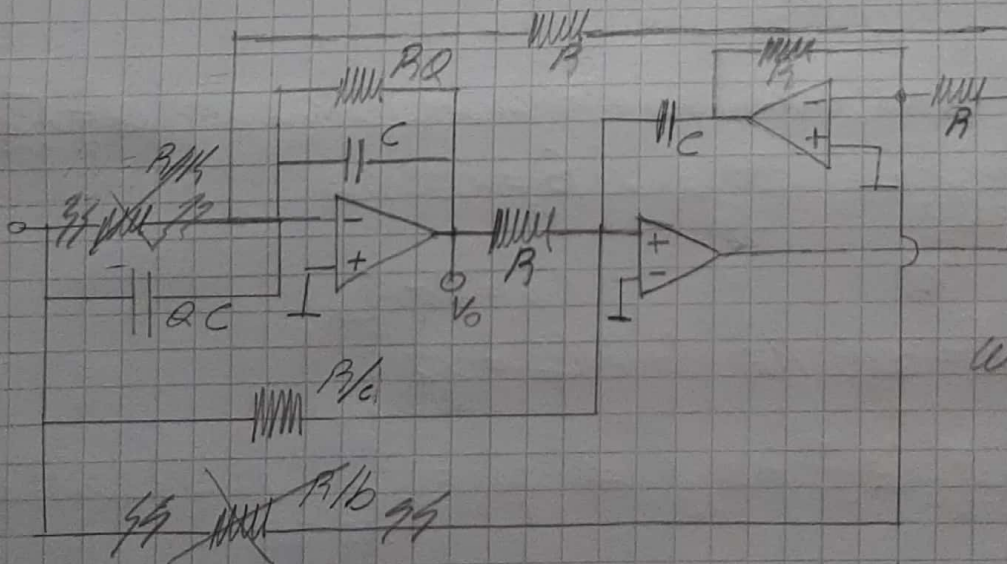
$$T(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + s\omega_0 Q + \omega_0^2}$$




$$\omega_0 = \frac{1}{CR}$$

$$\text{Tomando } \omega_0 = 1 \Rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + s \frac{1}{10} + 1}$$

$$\text{y } RZ = R$$

$$\Rightarrow R = 1$$

Circuito Final

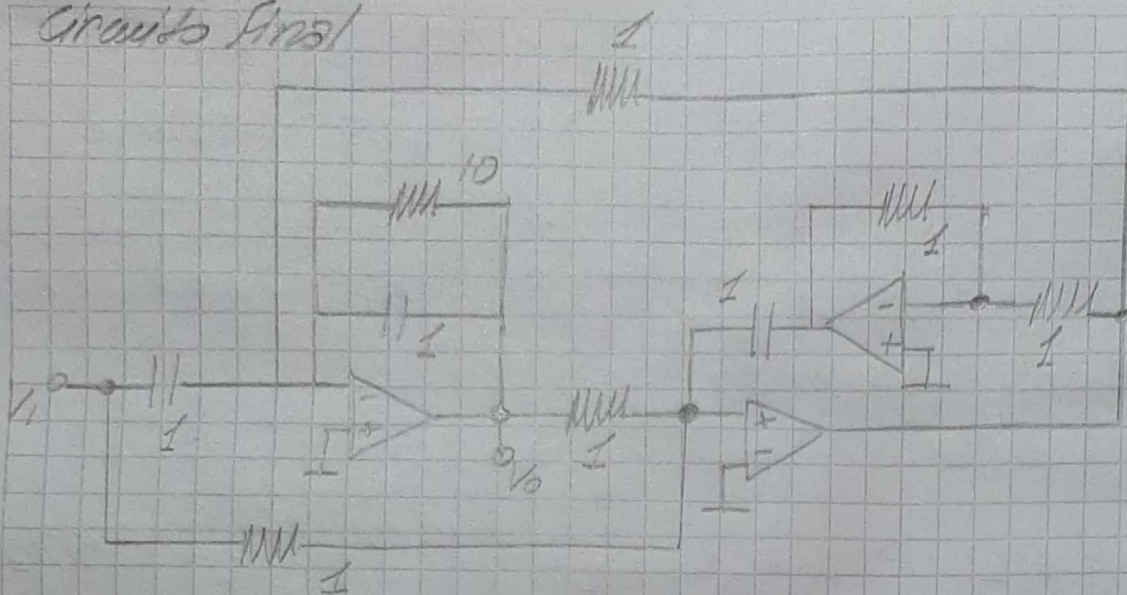

$$5) \quad C = \frac{C'}{R_w R_Z} = 100 \text{ nF} \Rightarrow R_Z = 31,8 \text{ k}\Omega$$

c) Lowpass Notch

$$|T(s)| = \frac{25^2 + C \omega^2}{s^2 + 5 \omega + \omega^2}$$

$Q \rightarrow$ ganancia en alta freq.

$C \rightarrow$ ganancia en baja freq.

$$\Rightarrow Q = 10^{\frac{-30 \text{ dB}}{20}} = 0,032$$

$$C = 10^{\frac{30 \text{ dB}}{20}} = 1,41$$

$$\text{Simdo } b = A = 0$$

En este caso como es de Max. Punticidad $\Rightarrow Q = \sqrt{\frac{1}{2}}$


$$B_w = \frac{f_0}{\sqrt{\frac{1}{2}}}$$

$$f_{0p} = 230 \text{ Hz}$$

$$R_w = 2\pi f_{0p}$$

$$\Rightarrow B_w = 396 \text{ Hz}$$

$$R_Z = R$$

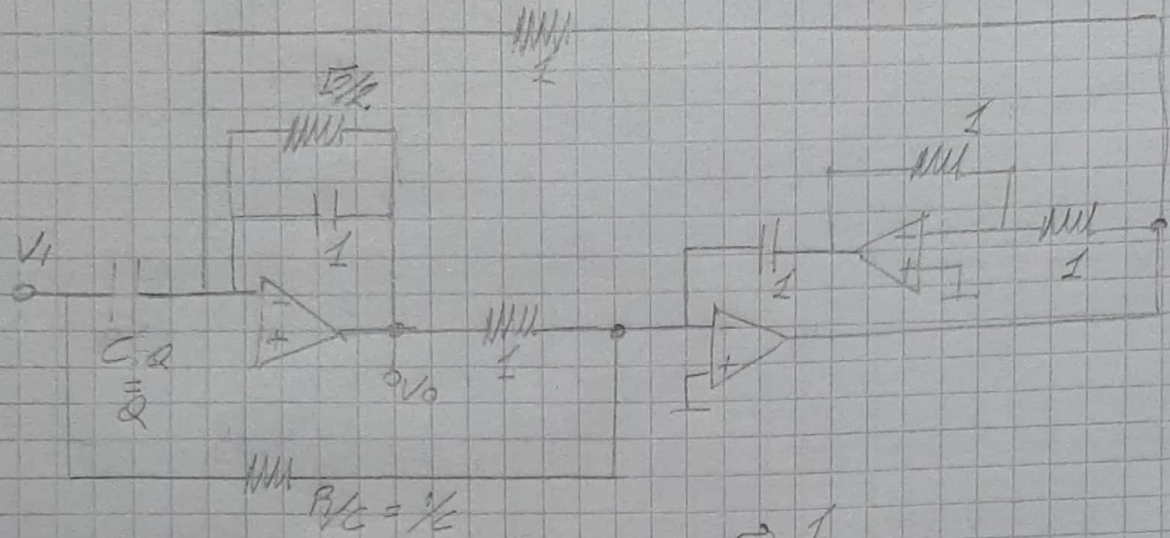

Si propongo $C = 10 \text{ nF} = \frac{C'}{R_w R_z} \Rightarrow R_z = (10 \text{ nF} \cdot R_w)^{-1}$

$R_z = 56,8 \text{ k}\Omega \rightarrow R$

$R \sqrt{2} = 40,1 \text{ k}\Omega$

$R = 40,1 \text{ k}\Omega$

$C_Q = 320 \text{ pF}$