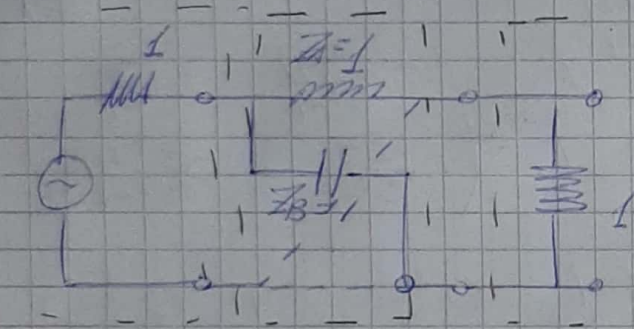


Pres de resistencia de




$$L_1 = L_2$$

$$\Rightarrow L_1 + 1/2 = 1 \Rightarrow L_1 = L_2 = 1/2$$

$$R = 1$$

$$\frac{V_2}{V_1} \bigg|_{I_2=0} = \frac{Z_{22}}{Z_{11}} = \frac{-5^2 + 1}{5^2 - 1}$$
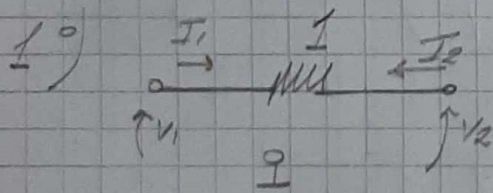
$$T \begin{cases} V_1 = AV_2 + B(-I_2) \\ I_1 = CV_2 + D(-I_2) \end{cases}$$




$$T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{V_1}{V_2} \bigg|_{-I_2=0} = 1; \quad B = \frac{V_1}{-I_2} \bigg|_{V_2=0} = R = 1; \quad C = \frac{I_1}{V_2} \bigg|_{-I_2=0} = \frac{0}{V_2} = 0$$

NOTA

$$D = \frac{I_1}{-I_2} \bigg|_{V_2=0} = 1$$

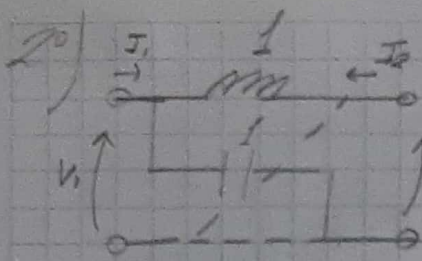

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \frac{5^2+1}{5} & (-\frac{1}{2}) \frac{5^2-1}{5} \\ (-\frac{1}{2}) \frac{5^2-1}{5} & \frac{1}{2} \frac{5^2+1}{5} \end{pmatrix}$$

$$T_{ABCD} = \frac{1}{Z_{22}} \begin{pmatrix} Z_{11} & \Delta Z \\ 1 & -Z_{22} \end{pmatrix} \begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases}$$

$$A_2 = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} \Rightarrow \frac{V_1}{Z_{11}} = \frac{V_2}{Z_{21}} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} \Rightarrow A_2 = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} = -\frac{(5^2+1)}{5^2-1}$$

$$B_2 = \frac{V_1}{-I_2} \Big|_{V_2=0} \Rightarrow 0 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \Rightarrow I_1 = \frac{Z_{22} I_2}{-Z_{21}} \rightarrow V_1 = \frac{Z_{11} Z_{22} I_2}{-Z_{21}} + Z_{12} I_2$$

$$\frac{V_1}{I_2} = \frac{Z_{11} Z_{22}}{-Z_{21}} + Z_{12} = \frac{Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}}{-Z_{21}}$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{\Delta Z}{Z_{21}} ; \Delta Z = \frac{1}{4} \frac{(5^2+1)^2}{5^2} - \frac{1}{4} \frac{(5^2-1)^2}{5^2} = \frac{45^2}{45^2} = 1$$


$$B_2 = \frac{-25}{5^2-1}$$

$$C_2 = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{1}{Z_{21}} ; D_2 = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{V_2=0} \Rightarrow -Z_{21} I_1 = Z_{22} I_2$$

$$\Rightarrow D_2 = -\frac{Z_{22}}{Z_{21}}$$

$$C_2 = \frac{-25}{5^2-1} \quad y \quad D_2 = -\frac{(5^2+1)}{5^2-1}$$
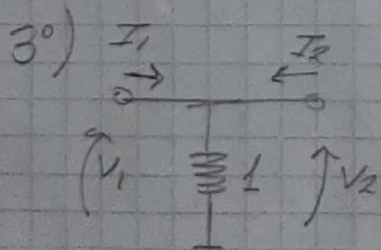
$$T = \begin{pmatrix} -\frac{(5^2+1)}{5^2-1} & \frac{-25}{5^2-1} \\ \frac{-25}{5^2-1} & -\frac{(5^2+1)}{5^2-1} \end{pmatrix}$$



$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} A_2 + C_2 & B_2 + D_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 + B_2 + C_2 + D_2 & B_2 + D_2 \\ C_2 + D_2 & D_2 \end{pmatrix}$$

$$A = A_2 + B_2 + C_2 + D_2 = 2 \cdot \frac{-(5^2+1)}{5^2-1} + 2 \cdot \frac{-23}{5^2-1}$$

$$A = \frac{-2(5^2+1) - 46}{5^2-1}$$

$$A = \frac{-2(5^2-25-1)}{5^2-1} = \frac{-2(5+1)^2}{(5+1)(5-1)} = \frac{-2(5+1)}{(5-1)}$$

$$A = -2 \frac{(5+1)}{5-1}$$

$$T = \frac{1}{A} = \frac{-1}{2} \frac{5-1}{5+1}$$