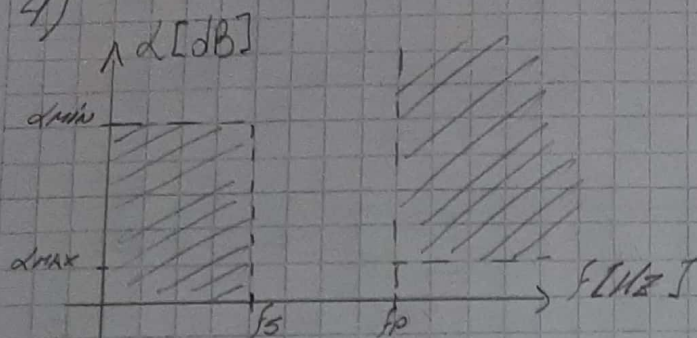


4)



$$\alpha_{MAX} [dB] = 1 dB$$

$$\alpha_{MIN} [dB] = 35 dB$$

$$f_p = 3500 \text{ Hz}$$

$$B = 1000 \text{ Hz}$$

$$\omega_p = 1 \quad \text{y} \quad \omega_s = 0.286$$

a) Para MAX planicidad en la banda de paso.

Para el FLP prototipo  $\Rightarrow \begin{cases} \omega_{LP} = \frac{1}{\omega_{HP}} = 1 \\ \omega_{OLP} = \frac{1}{\omega_{HP}} = 3.5 \end{cases}$

$$\epsilon^2 = 10^{\frac{\alpha_{MAX}}{10}} - 1 = 0.256$$

$$\alpha_{MIN} = 10 \log (1 + \epsilon^2 \omega_{s,LP}^{2N})$$

itero N  $\Rightarrow \alpha_{MIN_2} = 15.96 \text{ dB} \quad ; \quad \alpha_{MIN_3} = 26.74 \text{ dB}$

$$\alpha_{MIN_4} = 37.6 \text{ dB}$$

$$N = 4$$

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \omega^{2N}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\epsilon^{-1/N}}\right)^{2N}}$$

$$\omega_B = \omega_p \cdot \epsilon^{-1/N} =$$


$\rightarrow$  Normalización

$$\omega_B = \epsilon^{-1/4} = 1.186$$

$$|T_{B_4}(s)| = \frac{1}{s^2 + 5.2 \cos \varphi_1 + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 5.2 \cos \varphi_2 + 1}$$

$$Q_1 = \frac{1}{2 \cos \pi/8} = 0.541$$
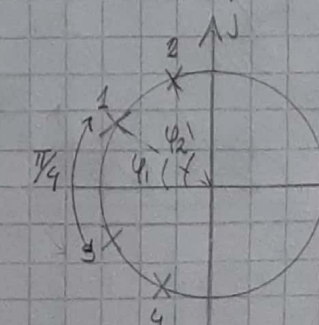
$$Q_2 = \frac{1}{2 \cos 3\pi/8} = 1.306$$



$$\varphi_1 = \pi/8$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \pi/4 = 3/8 \pi$$

$$|T_{B_4}(s)| = \frac{1}{s^2 + 5.1848 + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 5.0.766 + 1}$$

NOTA  $\sqrt{4:55} \rightarrow 16:30$

$$T_{B4HP(s)} = T_{B4LP}(1/s) = \frac{1}{1/s^2 + 1/s \cdot 1,848 + 1} \cdot \frac{1}{1/s^2 + 1/s \cdot 0,766 + 1}$$


$$T_{B4HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 5,1848 + 1} \cdot \frac{s^2}{s^2 + 50,766 + 1}$$

$$T_{B4HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 5 \frac{\omega_B}{Q_1} + \omega_B^2} \cdot \frac{s^2}{s^2 + 5 \frac{\omega_B}{Q_2} + \omega_B^2}$$

$$T_{B4HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 5,219 + 1,406} \cdot \frac{s^2}{s^2 + 50,908 + 1,406}$$

$$P_{1,3} = -1,095 \pm j0,455 \quad \text{y} \quad P_{2,4} = -0,455 \pm j1,095$$

cero de orden 4 en el origen.

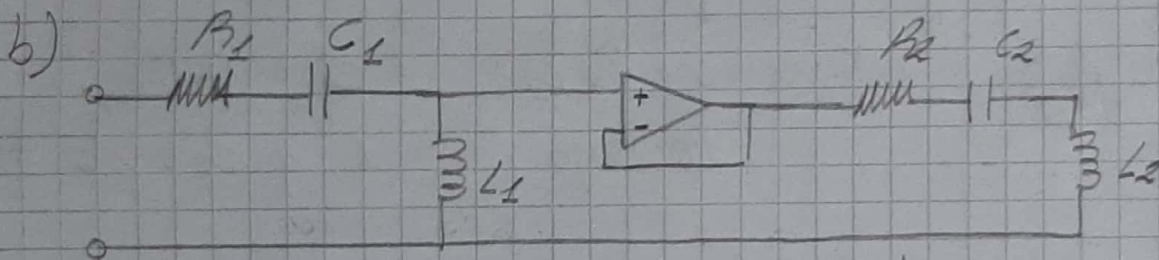

$$\begin{cases} \frac{R_1}{L_1} = 2,19 \\ \frac{1}{L_1 C_1} = 1,406 \end{cases} \quad \begin{cases} R_2 = R_1 \Rightarrow R_1 = 1 \\ \frac{R_2}{L_2} = 0,908 \\ \frac{1}{L_2 C_2} = 1,406 \end{cases}$$

$$\frac{1}{L_1} = 2,19 \Rightarrow L_1 = \frac{1}{2,19} = 0,457$$

$$C_1 = \frac{1}{L_1 \cdot 1,406} = 1,556$$

$$\text{uso } L_1 = L_2 = L \quad \text{y} \quad C_1 = C_2 = C \Rightarrow R_2 = 0,908 \cdot L_2 = 0,415$$

c) Si  $R_2 = 1K\Omega \Rightarrow R_1 = 1K\Omega \quad R_2 = 415$


$$C = \frac{C'}{R_2 \cdot R_{w}} = \frac{1,556}{1K\Omega \cdot 2\pi \cdot 3,5KHz} = 70,76 \text{ nF}$$

$$L = \frac{L'}{R_{w}} = \frac{0,457}{2\pi \cdot 3,5KHz} \cdot 1K\Omega = 20,78 \text{ mH}$$


NOTA



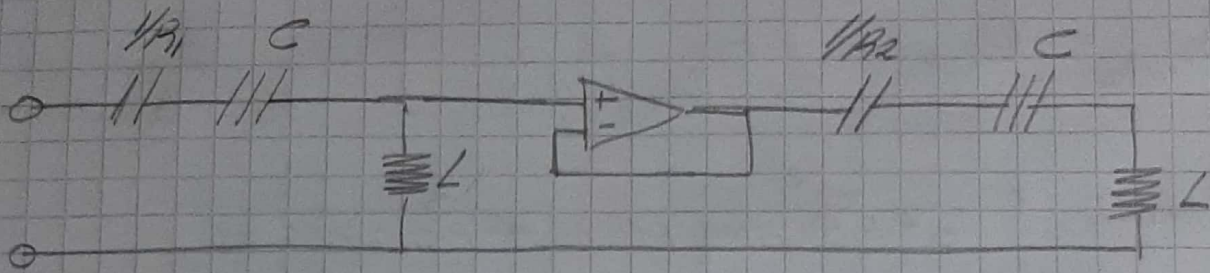d) H200 Transformación de Bruton y uso un GIC de Antonios como FDNR



Los 2 FDNR son iguales

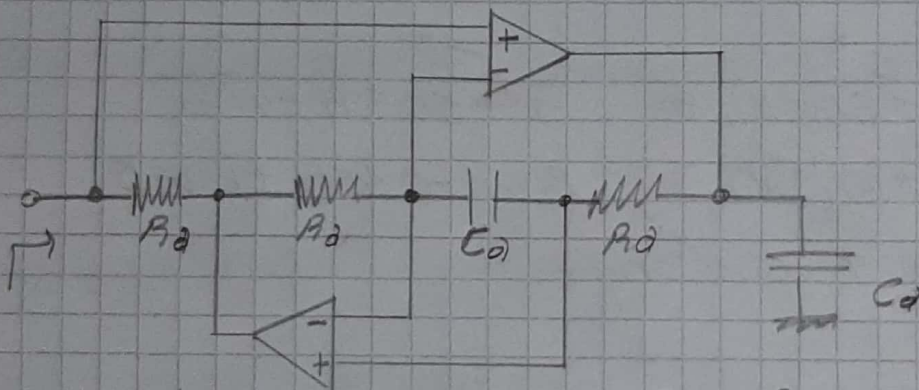

$$Z_{in} = \frac{1}{s^2 D}$$

Simbolo  $D = R_a C_a^2 = C = 1,556$

Propongo  $R_a = 1$  y  $C_a = \sqrt{C} = 1,247$