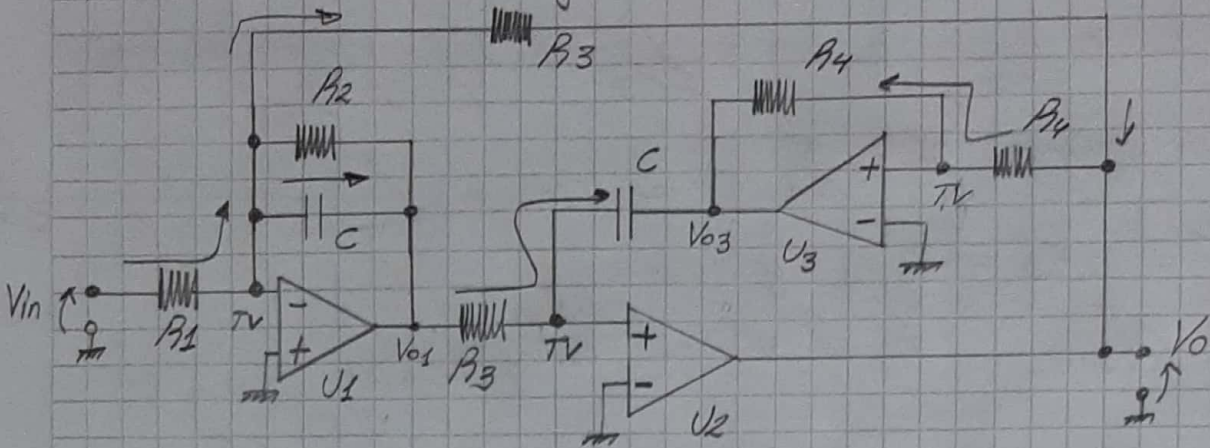


T52

Ackermann-Mossberg Filter



Kollar $T(s) = \frac{V_0}{V_i}$

$$Z_R(s) = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + sC} = \frac{R_2}{1 + sCA_2}$$

$$\bullet \frac{V_{i0}}{R_1} = -\frac{V_{01}}{Z_R(s)} - \frac{V_0}{R_3} \quad (1)$$

$$\bullet \frac{V_{01}}{R_3} = -V_{03} \cdot sC \quad (2)$$

$$\bullet \frac{V_0}{R_4} = -\frac{V_{03}}{R_4} \Rightarrow V_0 = -V_{03} \quad (3)$$

$$(3) \text{ in } (2) \Rightarrow \frac{V_{01}}{R_3} = V_0 sC \Rightarrow V_{01} = V_0 sCA_3 \quad (4)$$

$$(4) \text{ in } (1)$$

$$\frac{V_{i0}}{R_1} = -\frac{V_0 sCA_3}{Z_R(s)} - \frac{V_0}{R_3} \Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = -V_0 \left(sCA_3 \cdot \frac{(1 + sCA_2)}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = -V_0 \left(\frac{sCA_3}{R_2} + \frac{s^2 C^2 R_2 A_2 A_3}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_0 \left(\frac{sCA_3^2 + s^2 C^2 A_2 A_3^2 + R_2}{R_2 R_3} \right)$$

$$T(s) = \frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2 R_3}{R_1} \left(\frac{1}{s^2 C^2 A_2 A_3^2 + sCA_3^2 + R_2} \right)$$

$$T(s) = -\frac{R_2 R_3}{R_1} \cdot \frac{1}{C^2 A_2 A_3^2} \cdot \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{CA_2} + \frac{1}{C^2 A_3^2}}$$

NOTA

$$T(s) = \frac{-1}{C^2 R_1 R_3} \cdot \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}} \Rightarrow \text{Paso bajo}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{CR_2} \quad y \quad \omega_0 = \frac{1}{CR_3} ; \text{ Elijo norma de freq } R_{\omega} = \frac{1}{CR_3}$$

$$\text{cambio de variable } s = \frac{\omega}{R_{\omega}} \Rightarrow T(s) = \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{Q} + 1} \cdot \frac{1}{CR_1 R_3}$$

$$\Rightarrow Q = CR_2 = 3 \quad (1) \quad y \quad \omega_0 = \frac{1}{CR_3} = 1 \quad (2)$$

$$\text{de (2)} \quad C = \frac{1}{R_3} \quad (3) \Rightarrow \text{de (3) en (1)} \Rightarrow R_2 = 3R_3$$

$$\text{Elijo como norma } R_Z = R_3 \Rightarrow R_3' = \frac{R_3}{R_Z} = 1$$

$$C' = C \cdot R_Z = \frac{1}{R_3} \cdot R_3 = 1$$

$$R_2' = \frac{R_2}{R_Z} = \frac{3R_3}{R_3} = 3$$

$$R_4' = 1 \rightarrow \text{No modifica nada en el circuito}$$

$$\text{Tengo que elegir } \left. \begin{array}{l} R_1 \text{ tal que} \end{array} \right\} |T(0)| = 20 \text{ dB} = 10 \text{ veces}$$

$$|T(0)| = \frac{1}{C^2 R_1 R_3} \cdot C^2 R_3^2 = \frac{R_3}{R_1} = 10 \text{ veces}$$

$$\Rightarrow R_1' = 1/10$$