

$$\alpha_{MAX} = 1 \text{ dB}$$

$$\alpha_{MIN} = 30 \text{ dB}$$

$$f_p = 40 \text{ kHz}$$

$$f_c = 10 \text{ kHz}$$

Normalizo en frecuencia $\Omega\omega = 2\pi \cdot 40 \text{ kHz}$

$$\omega_p = 1 \quad \text{y} \quad \omega_c = 1/4$$

Para el FLP prototipo $\Rightarrow \begin{cases} \omega_{p,LP} = \frac{1}{\omega_{p,HP}} = 1 \\ \omega_{c,LP} = \frac{1}{\omega_{c,HP}} = 4 \end{cases}$

$$\epsilon^2 = 10^{\frac{\alpha_{MAX}}{10}} - 1 = 0,256$$

$$\alpha_{MIN} = 10 \log(1 + \epsilon^2 \omega_c^{2N})$$

\hookrightarrow itero con N $\alpha_{MIN,2} = 18,23 \text{ dB}$

$\alpha_{MIN,3} = 30,21 \text{ dB} \Rightarrow$ EXITO $N=3$

$$|T_c(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \omega^{2N}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\epsilon^{-1/N}}\right)^{2N}}$$


$\omega_B = \omega_p \cdot \epsilon^{-1/N} = \epsilon^{-1/3} = 1,255 \quad \hookrightarrow$ Pernormalizo a ω_B para Butter

Transferencia para Butterworth de orden 3 (conocida)

$$T_{B3}(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s + 1}$$

\hookrightarrow Lo desnormalizo en freq de Butter
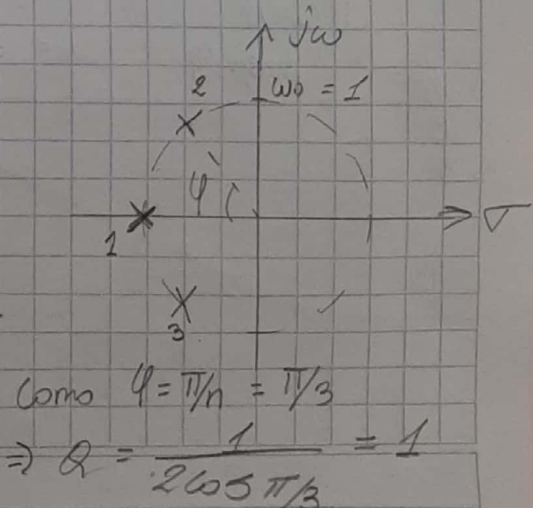
$$T_{HP3}(s) = \frac{\omega_B^2}{s^2 + s \cdot \frac{\omega_B}{Q} + \omega_B^2} \cdot \frac{\omega_B}{s + \omega_B}$$




Como $Q = \pi/n = \pi/3$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{2\omega_B \pi/3} = 1$$

$$T_{MP3}(s) = \frac{1,575}{s^2 + 3 \cdot 1,255 + 1,575} \cdot \frac{1,255}{s + 1,255}$$

Polos : $P_1 = -1,255$

$P_{2,3} = -0,628 \pm j1,087$

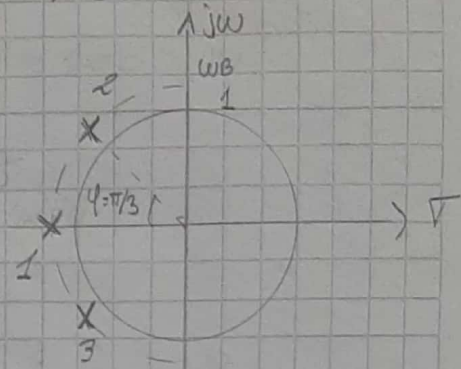

Para pasar de FLP \rightarrow FHP uso el núcleo de transformación $p(s) = 1/s$

Diagrama de P y Z del FLP Prototipo

$$\Rightarrow T_{MP3HP} = T_{MP3LP}(1/s) = \frac{1,575}{1/s^2 + 1/s \cdot 1,255 + 1,575} \cdot \frac{1,255}{1/s + 1}$$

$$\Rightarrow T_{MP3HP}(s) = \frac{s^2 \cdot 1,575}{s^2 \cdot 1,575 + s \cdot 1,255 + 1} \cdot \frac{s \cdot 1,255}{s + 1}$$


$$T_{MP3HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \frac{1,255}{1,575} + \frac{1}{1,575}} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{1,255}}$$

$$T_{MP3HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 3 \cdot 0,797 + 0,635} \cdot \frac{s}{s + 0,797}$$


2) Diagrama de P y Z del FHP

$P_1 = -0,797$

$P_{2,3} = -0,398 \pm j0,69$

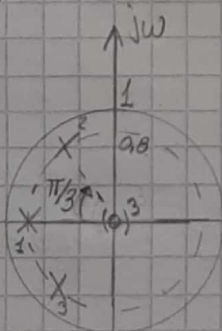


El diagrama de polos y ceros del filtro para bajos prototipo se mapea en otro plano jw pero con la transformación $1/s$. Como en el FLP $\omega_0 > 1$ en el FHP $\omega_0 < 1$.

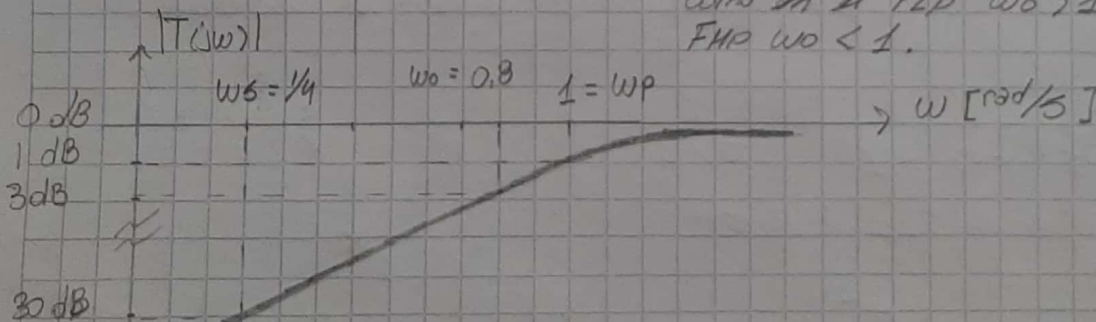

NOTA 774.37 \rightarrow
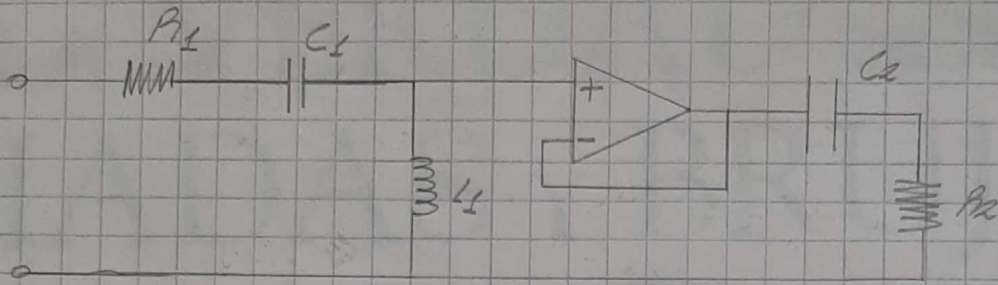
$$3) T_{HP3HP}(s) = \frac{5^2}{5^2 + 5 \cdot 0,797 + 0,635} \cdot \frac{5}{5 + 0,797}$$



$$T_{HP3HP} = \frac{5^2}{5^2 + 5 R_1/L_1 + 1/L_1 C_2} \cdot \frac{5^2}{5 + 1/L_1 C_2}$$

$$\frac{1}{C_2 R_2} = 0,797$$

$$\text{el TO como } R_2 = R_2 \Rightarrow R_2 = 1$$

$$C_2 = \frac{1}{0,797} = 1,255 = \frac{1}{s}^{-1/3}; \text{ determino } C_1 = C_2 = C$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1/L_1 = 0,797 \\ 1/L_1 C = 0,635 \end{array} \right.$$

$$L_1 = \frac{1}{C \cdot 0,635} = 1,255 = \frac{1}{s}^{-1/3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{L_1 C} = 0,635$$


$$\Rightarrow R_1 = L_1 \cdot 0,797 = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = R_2 = R = 1}$$

$$\boxed{C_1 = C_2 = 1,255}$$

$$\boxed{L_1 = 1,255}$$

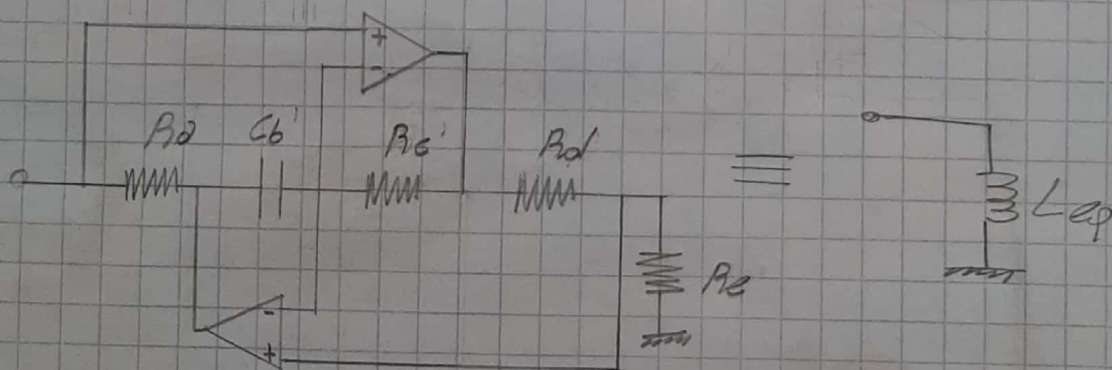4) Uso el GIC de antonio para activar el inductor



$$Z_{in} = \frac{R_2 R_3 R_5}{\frac{1}{5 C_b} R_4} = 5 C_b R_2 R_3 R_5 \text{ si } R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R$$

$$\Rightarrow Z_{in} = 5 L_{cp} \text{ siendo } L_{cp} = C_b R^2$$

En este caso $\angle \varphi = 1, \Rightarrow C_b B^2 = 1,255 = \cancel{1}^{-1/3}$

Propongo $\boxed{B = 1}$ y $\boxed{C_b = C = 1,255}$